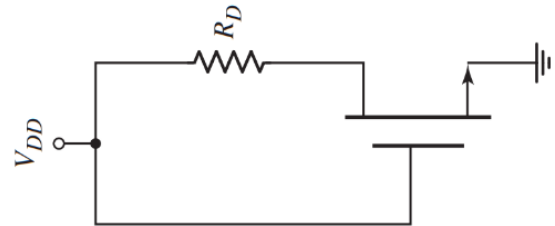


<b>Assignment:</b> 3	<b>Deadline:</b> 25 April 2024 (11:59 PM)	<b>Marks:</b> 100
Q1-Q4: CO2		


Q1. Determine  $i_D$  for the right hand side circuit. You are given,  $V_{DD} = 3V$ ,  $R_D = 2k\Omega$ ,  $V_T = 1V$ ,  $K_n = 0.25 \text{ mA/V}^2$ .

[15]




Q2. Determine  $i_D$  for the right hand side circuit. You are given,  $V_{DD} = 6V$ ,  $R_1 = 2k\Omega$ ,  $R_2 = 10k\Omega$ ,  $V_T = 0.8V$ ,  $K_n = 0.1 \text{ mA/V}^2$ .

[15]

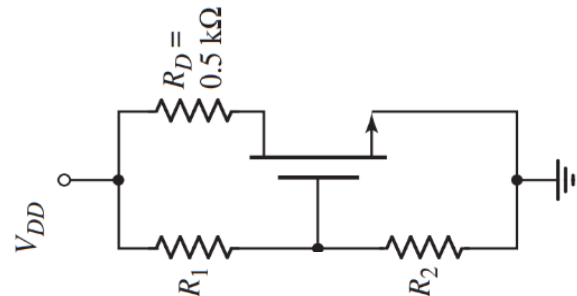


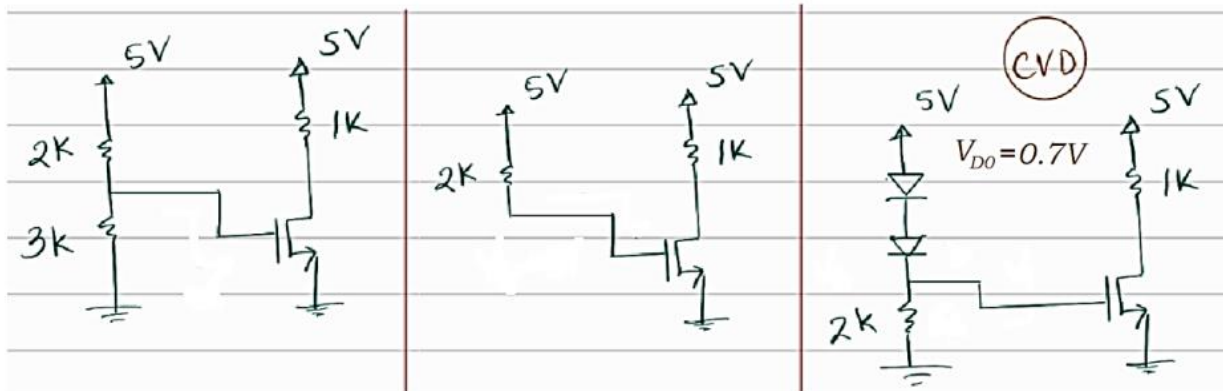Q3. For the three circuits below, you have  $V_T = 1V$ ,  $K_n = 0.5 \text{ mA/V}^2$ . Determine which of the  $1k\Omega$  resistors dissipate the most power (in mW). [15x3=45]



(P.T.O.)

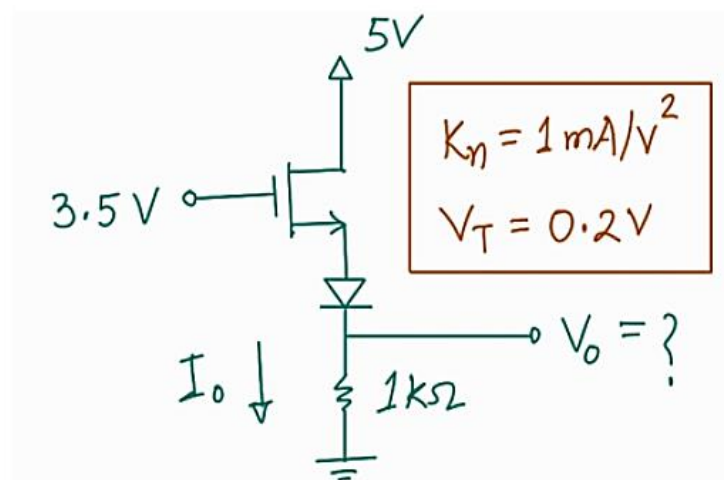Q4. Find the "?" marked voltage below. Use CVD model for the diode just like Q3.



[25]

Q5. **(BONUS)** Using  $V_T = 1\text{V}$ ,  $K_n = 2\text{mA/V}^2$ , determine  $V_x$  for the circuit below.

