


Assignment 5 Solve:

- 1(a) a. 7.6 mA
 b. 1.69 mA
 c. 1.68 mA
 d. 18.5 mA
- (b) Cut off.
 Sat.
 Sat.
 Cut-off/Sat.
 Triode.
- (c) Sat
 Triode
 Cut off.

2(a) $P_{NMOS} = 0.2 \text{ mW}$
 $I_{DS} = 0.05 \text{ mA}$
 $V_{DS} = 4 \text{ V}$

(b) 

3 a. $\sqrt{\frac{W}{L}} = \frac{2.5}{V_s + 0.8} \parallel \frac{W}{L} = \frac{6.25}{(V_s + 0.8)^2} = \frac{25}{4} \frac{1}{(V_s + 0.8)^2}$

b. $V_o = 0.35 \text{ V}$
 $I_{DL} = I_{OD} = 0.0667 \text{ mA}$

c. $\frac{W}{L} = 231$
 $R_D = 271 \Omega$

4.

Active
 Sat.
 Active
 Active

5.

a. $R_C = 10 \text{ k}\Omega$

$R_E = 6.93 \text{ k}\Omega$

(mA)	(i)	(ii)
b. $I_E = 1.49$	0.318	
$I_C = 1.46$	0.312	
$I_B = 0.03$	0.006	

(V)	(i)	(ii)
$V_E = 0.7$		-0.8
$V_C = 1.54$		0.8
$V_B = 1.5$		0

6. (a) (i) $\rightarrow I_B = 0.0046 \text{ mA}$

$$V_C = 1.5 \text{ V}$$

(ii) $\rightarrow I_B = 0.0232 \text{ mA}$

$$I_C = 1.74 \text{ mA}$$

$$I_E = 1.766 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 1.973 \text{ V}$$

$$V_C = 1.04 \text{ V}$$

$$V_E = -0.933 \text{ V}$$

(b) $\beta = 134.42$

$$\alpha = 0.992$$

7

a. $I_B = I_C = I_E = 0$

$$V_C = 10 \text{ V.}$$

b. $I_{DS2} = 3.31 \text{ mA}$

$$V_o = 0.074 \text{ V}$$