
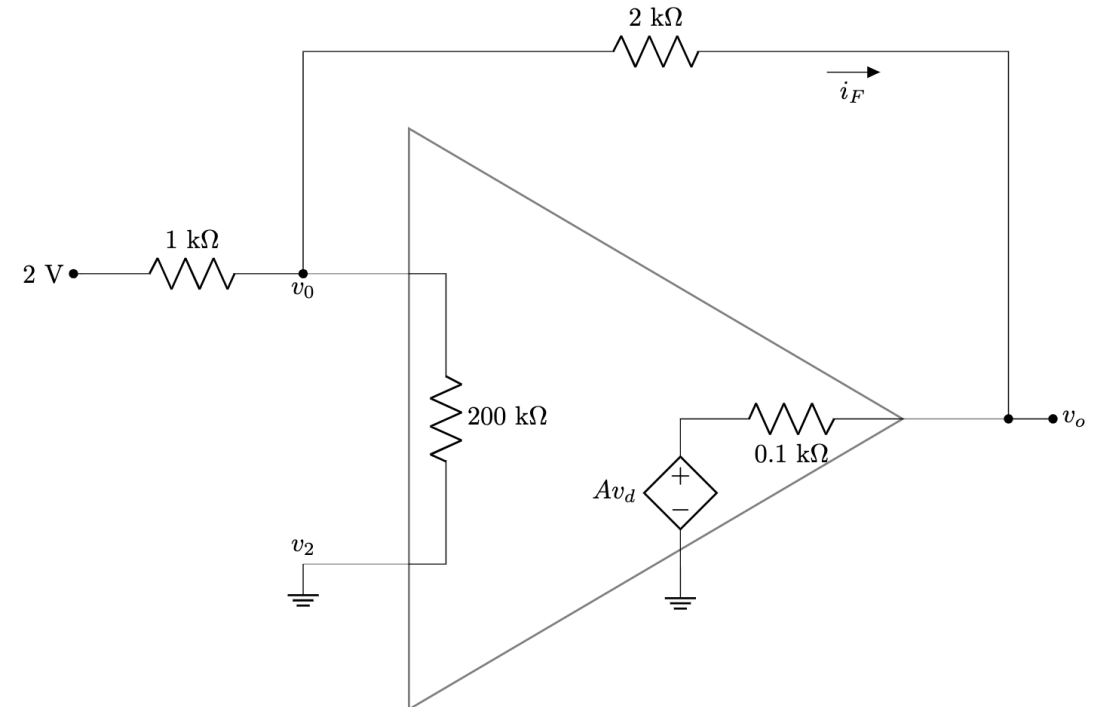


# Example 5

Find  $i_F$  and  $v_o$ . Here,  $R_i = 200\text{ k}\Omega$ ,  $R_o = 0.1\text{ k}\Omega$ ,  $A = 2 \times 10^5$


**Solution:**

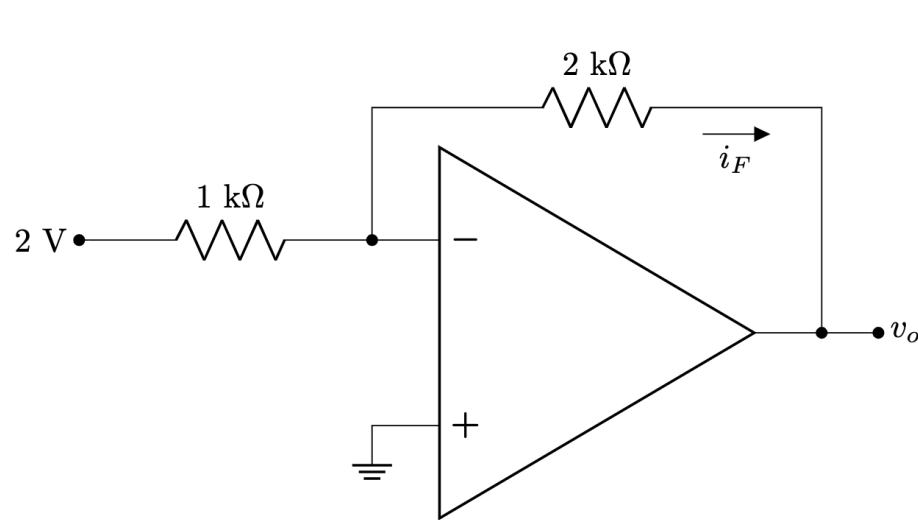**Step 1: replace using equivalent circuit**



# Example 5

Step 2: Solve using KCL & KVL or nodal

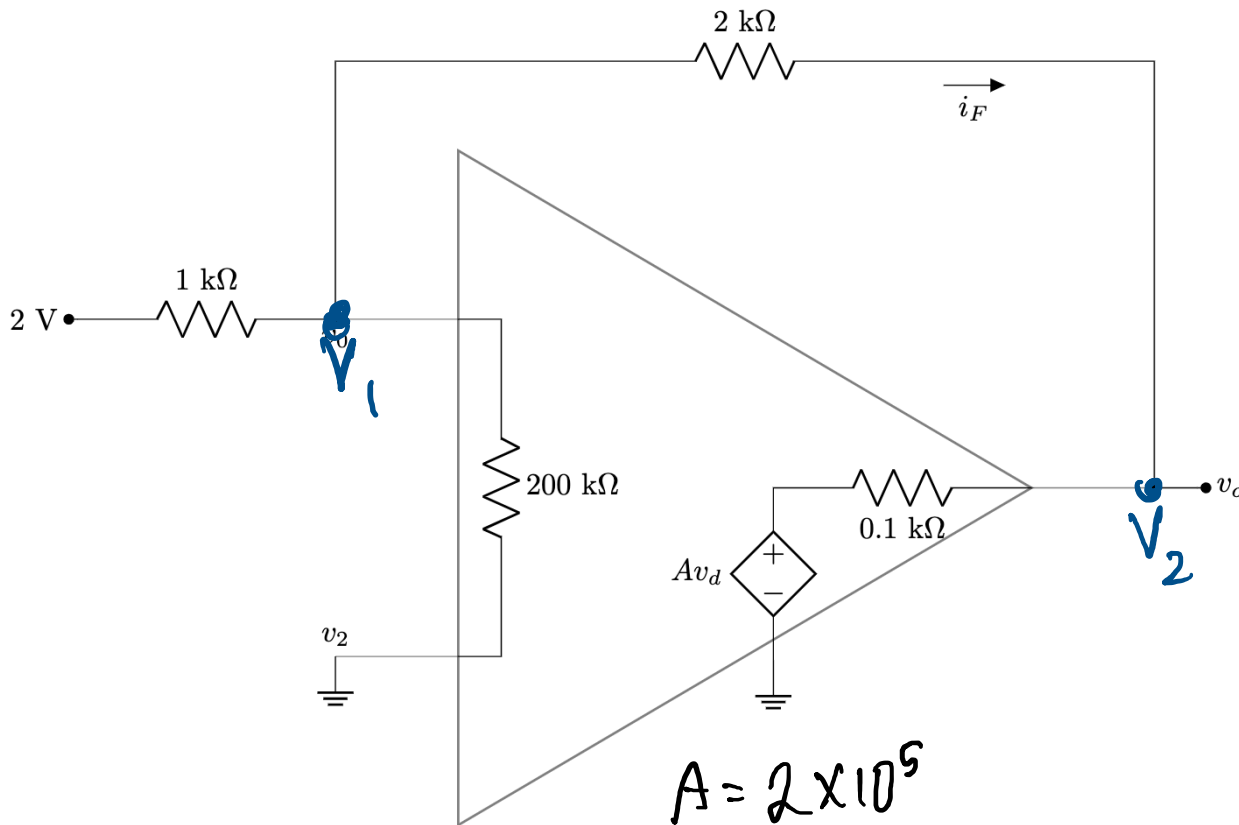

$$V_2 = 0V (\text{GND})$$

$$A v_d = A (V_1 - V_2)$$

$$= A (V_1 - 0) = A V_1$$

Nodal

$$V_1 \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{200} \right) - \frac{V_2}{200} - \frac{2}{1} = 0 \quad \text{--- (I)}$$


$$V_2 \left( \frac{1}{0.1} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_1}{2} - \frac{\cancel{A} V_1 \cancel{A} V_1}{0.1} = 0 \quad \text{--- (II)}$$

Solving (I) and (II)  $\Rightarrow V_1 = \dots$

$$\therefore i_F = \frac{V_1 - V_2}{2} = \dots \quad V_2 = \dots$$

# Example 5

Step 2: Solve using KCL & KVL or nodal

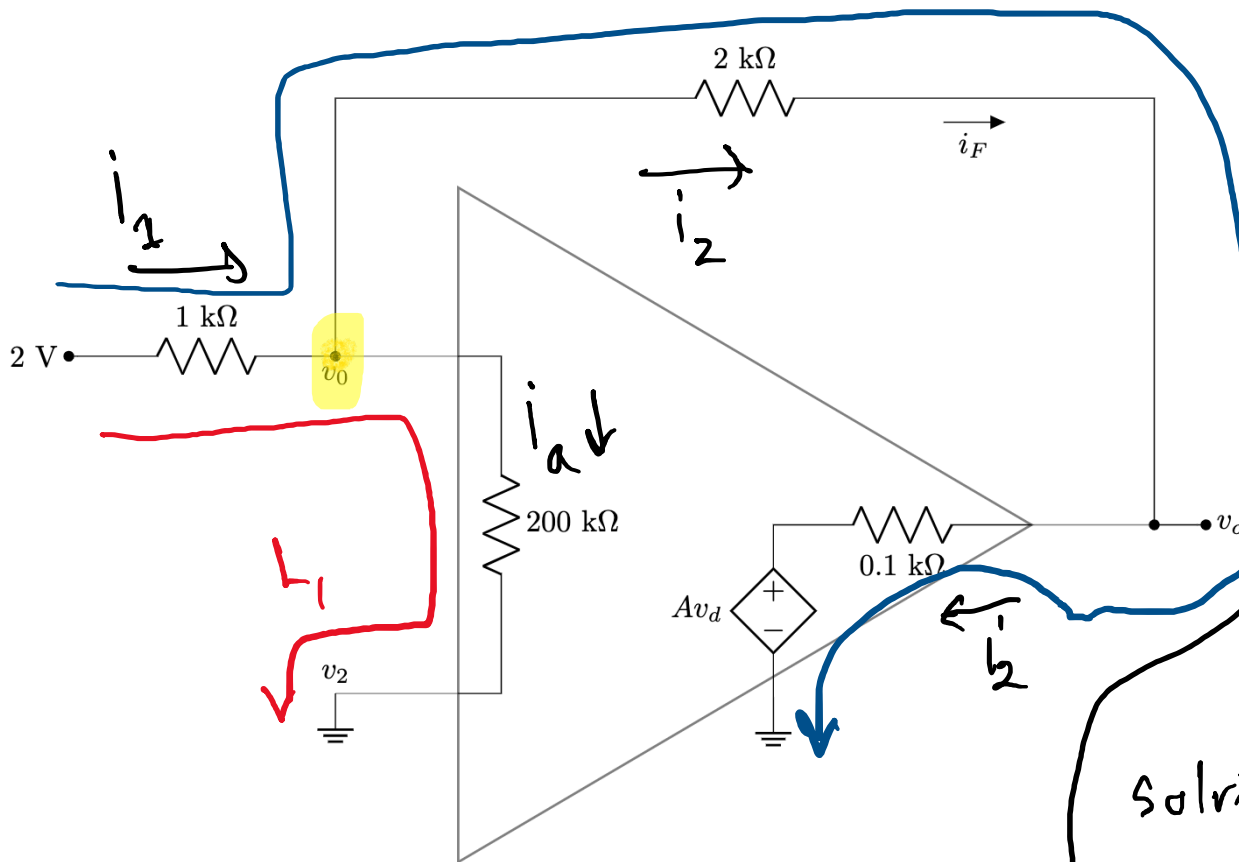

KVL along  $L_1 \Rightarrow$

$$i_1 \times 1 + i_a \times 200 = 2 - 0 \quad \text{--- (I)}$$

KVL along  $L_2 \Rightarrow$

$$i_1 \times 1 + 2 \times i_2 + 0.1 \times i_2 = 2 - Av_d \quad \text{--- (II)}$$

KCL at  $v_0 \Rightarrow i_1 = i_a + i_2 \quad \text{--- (III)}$

$$Av_d = A(v_1 - 0) = Av_1 = A(2 - i_1 \times 1) \quad \text{--- (IV)}$$


[Ohm's law]

Solving (I) - (IV)  $\Rightarrow i_1 = \dots, i_2 = \dots, i_a = \dots$

$$\therefore v_0 = 2 - 1 \times i_1 - 2 \times i_2$$
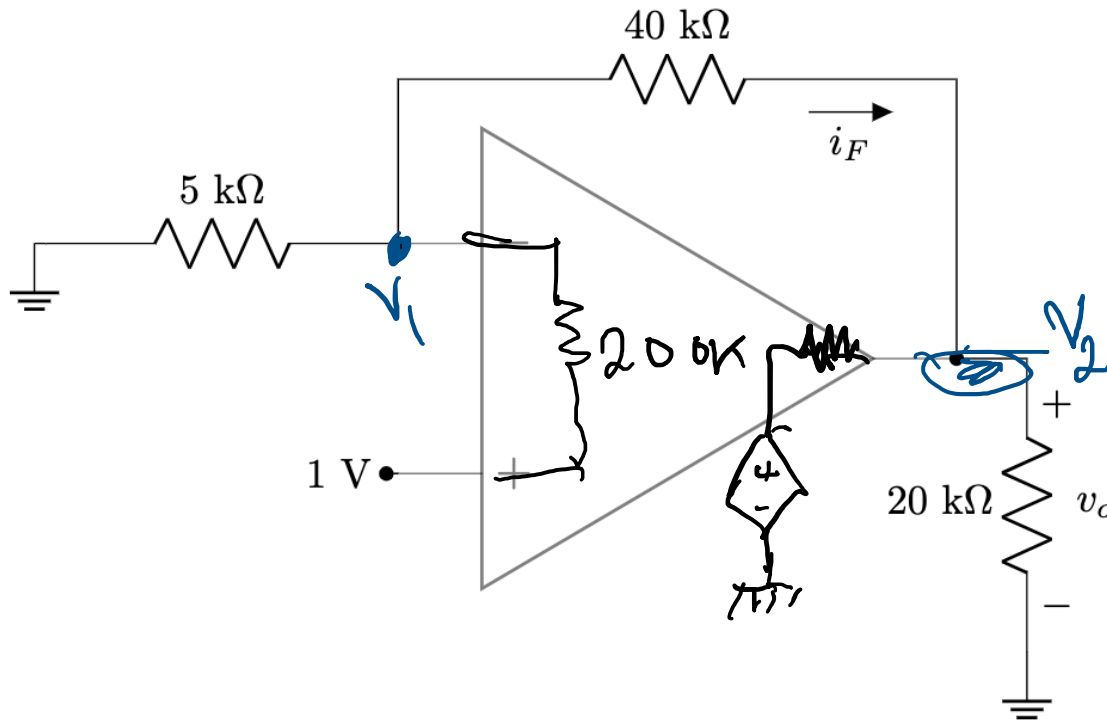
# Example 6

Find  $i_F$  and  $v_o$ . Here,  $R_i = 200 \text{ k}\Omega$ ,  $R_o = 0.1 \text{ k}\Omega$ ,  $A = 2 \times 10^5$



$$v_1 \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{200} + \frac{1}{40} \right) - \frac{v_2}{40} - \frac{1}{200} = 0$$

$$v_2 \left( \frac{1}{40} + \frac{1}{20} + \frac{1}{0.1} \right) - \frac{v_1}{40} - \frac{A v_1}{0.1} = 0$$

$$\Rightarrow v_1 = \dots, v_2 = \dots$$

$$\therefore i_F = \frac{v_1 - v_2}{40}$$